


第二章复习

- 放大器的主要性能指标和传输特性（理解）
- 放大器的基本分析方法—图解法（理解）和微变等效电路法（掌握）
- 双极晶体管和场效应管的偏置电路（理解）
- 双极晶体管和场效应管放大器的基本组态 CE (CS), CB (CG), CC (CD) 以及射极（源极）带电阻的 CE (CS) 放大器、放大器的基本组成、工作原理及主要特点（掌握）

- 双极晶体管和场效应管有源负载放大器
（理解）
- 多级放大器的耦合（理解）及主要性能指标的
计算（理解）

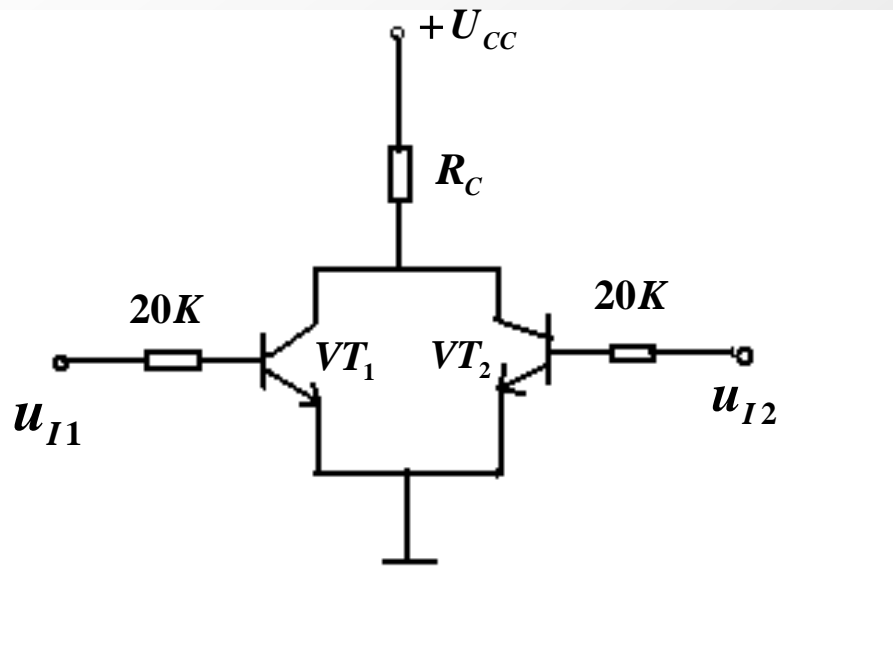例1:

电路如图所示，两管参数相同， $\beta = 40$ ， $U_{BE} = 0.7V$ ， $U_{CES} = 0.3V$
试求下列情况下的 U_{CE}



(1) $U_{CC} = 20V$ ， $R_C = 1K\Omega$

$u_{I1} = 3V$ ， $u_{I2} = 6V$

(2) $u_{I1} = 6V$ ，其它参数同 (1)


(3) $U_{CC} = 10V$ ，其它参数同(1)

(4) $U_{CC} = 10V$ ， $R_C = 500\Omega$

其它参数同(1)

考查要点：三极管工作状态

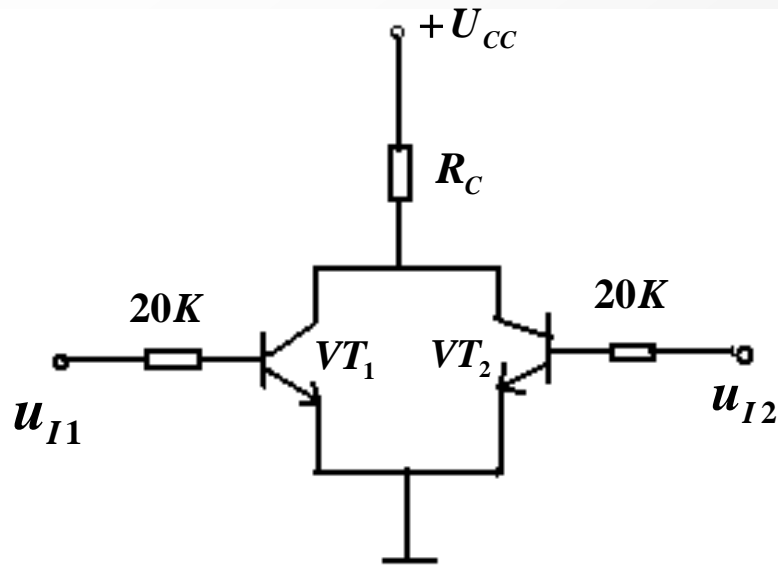解： 设四种条件下三极管均处于放大状态，因此公式 $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$ 成立



(1) $U_{CC} = 20V, R_C = 1K\Omega$

$u_{I1} = 3V, u_{I2} = 6V$

$$I_{B1} = \frac{u_{I1} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{3 - 0.7}{20} = 0.115mA$$

$$I_{B2} = \frac{u_{I2} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{6 - 0.7}{20} = 0.265mA$$


$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 4.6mA$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = 10.6mA$$

$$U_{CE} = U_{CC} - (I_{C1} + I_{C2})R_C = 20 - (4.6 + 10.6) \times 1 = 4.8V$$

$U_{CE} > U_{CES}$ ，因此假设成立。

(2) $u_{I1} = 6V$, 其它参数同 (1)

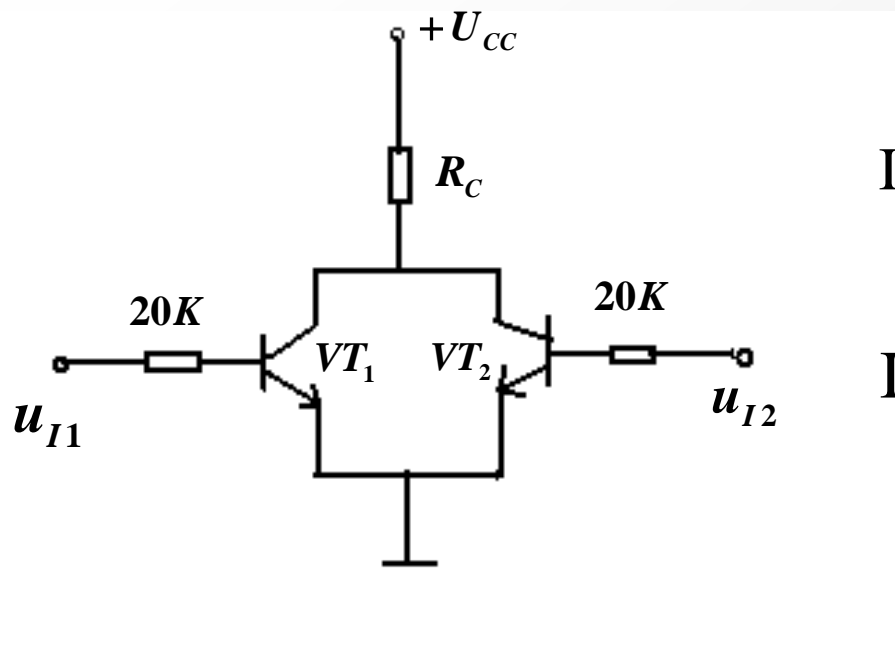

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{u_{I2} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{6 - 0.7}{20} = 0.265\text{mA}$$


$$I_{C1} = I_{C2} = \beta I_{B2} = 10.6\text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - (I_{C1} + I_{C2})R_C = 20 - (10.6 + 10.6) \times 1 = -1.2\text{V}$$

$U_{CE} < 0$, 因此假设不成立, 此时管子进入饱和区。
因此,

$$U_{CE} = U_{CES} = 0.3\text{V}$$

(3) $U_{CC} = 10V$, 其它参数同(1)

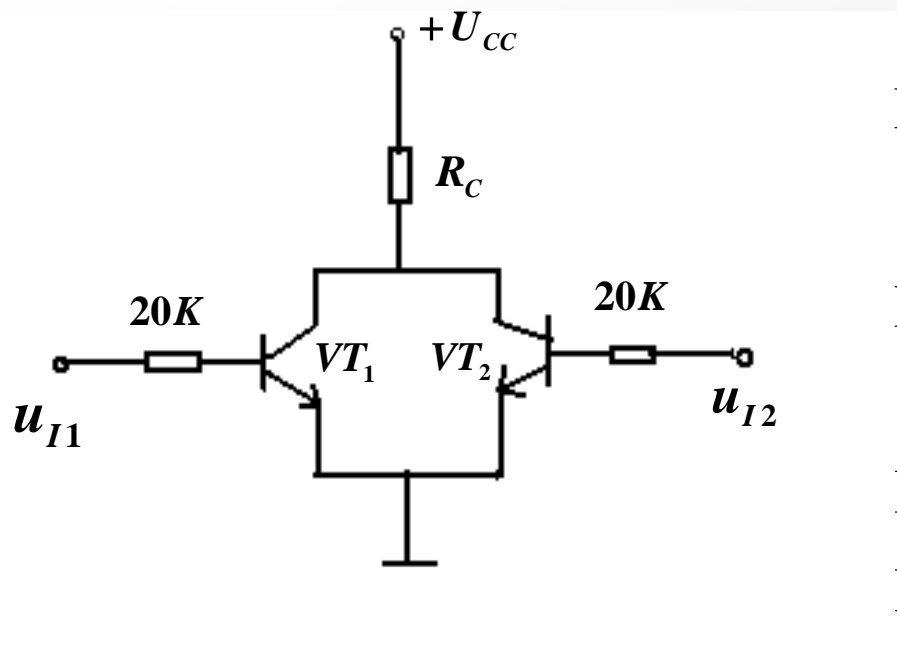

$$I_{B1} = \frac{u_{I1} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{3 - 0.7}{20} = 0.115mA$$

$$I_{B2} = \frac{u_{I2} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{6 - 0.7}{20} = 0.265mA$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 4.6mA$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = 10.6mA$$


$$U_{CE} = U_{CC} - (I_{C1} + I_{C2})R_C = 10 - (4.6 + 10.6) \times 1 = -5.2V$$

$U_{CE} < 0$, 因此假设不成立, 此时管子进入饱和区。
因此,

$$U_{CE} = U_{CES} = 0.3V$$

(4) $U_{CC} = 10V, R_C = 500\Omega$

其它参数同(1)

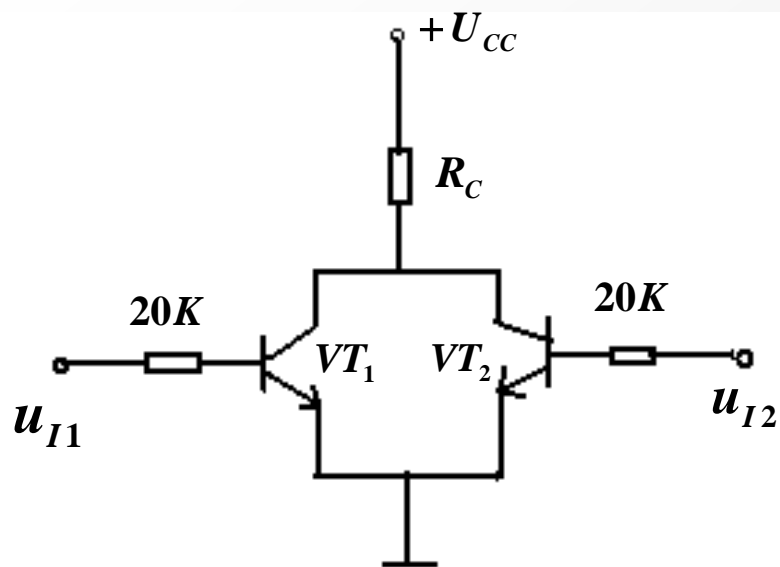

$$I_{B1} = \frac{u_{I1} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{3 - 0.7}{20} = 0.115\text{mA}$$

$$I_{B2} = \frac{u_{I2} - 0.7}{20k\Omega} = \frac{6 - 0.7}{20} = 0.265\text{mA}$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 4.6\text{mA}$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = 10.6\text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - (I_{C1} + I_{C2})R_C = 10 - (4.6 + 10.6) \times 0.5 = 2.4\text{V}$$


$U_{CE} > U_{CES}$, 因此假设成立。

例2: (作业2-7) 电路如图所示, 已知 $\beta = 100$

(1) $U_X = 5V$, $U_Y = 0V$ 时, $U_Z = ?$


(2) $U_X = 0V$, $U_Y = 0V$ 时, $U_Z = ?$

(3) $U_X = 5V$, $U_Y = 5V$ 时, $U_Z = ?$

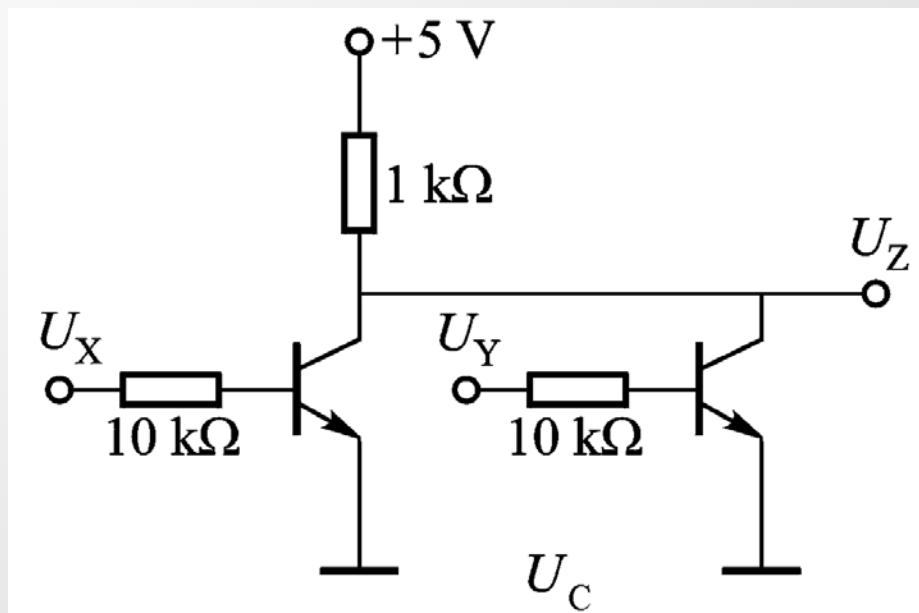

例3：（作业2-8）电路如图所示。已知 $U_{EB} = 0.7V$

求： U_{CE1} 和 U_{CE2}

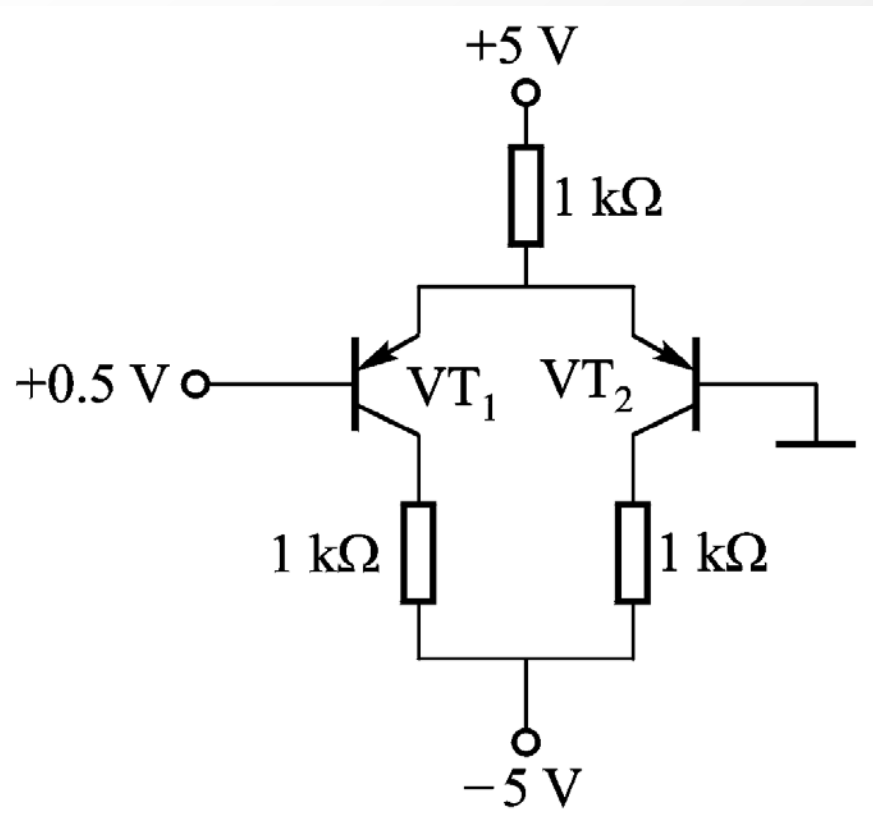


例4. 电路如图所示，要求：


(1) 分析图 (a)、(b)、(c) 各为何种组态？

(2) 分别求 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ；

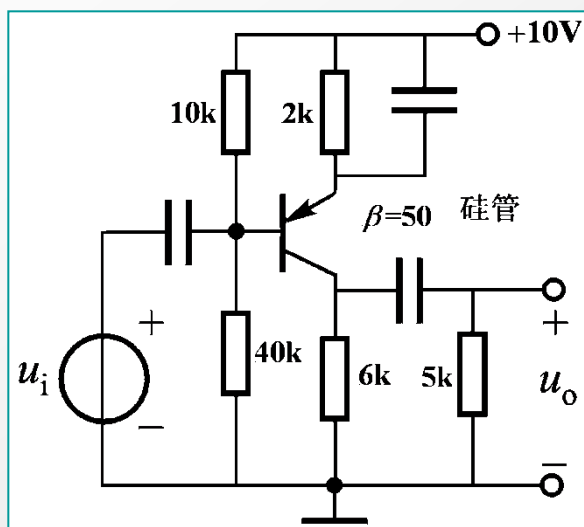
(3) 设 $r_{bb'} = 100\Omega$ ，电容对交流视为短路，计算 R_i 、 \dot{A}_{um} 和 R_o 。



(a)

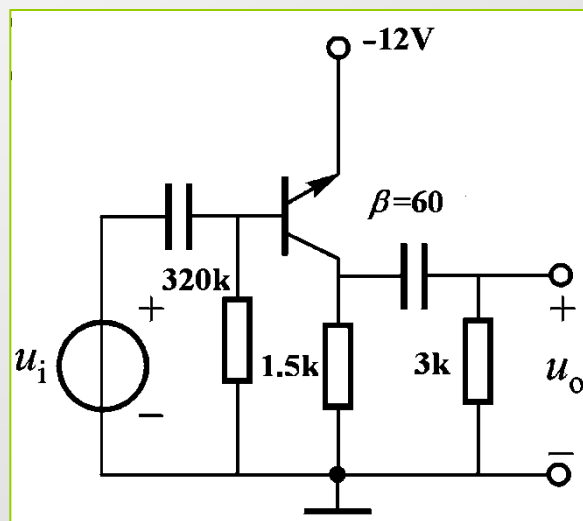

(b)


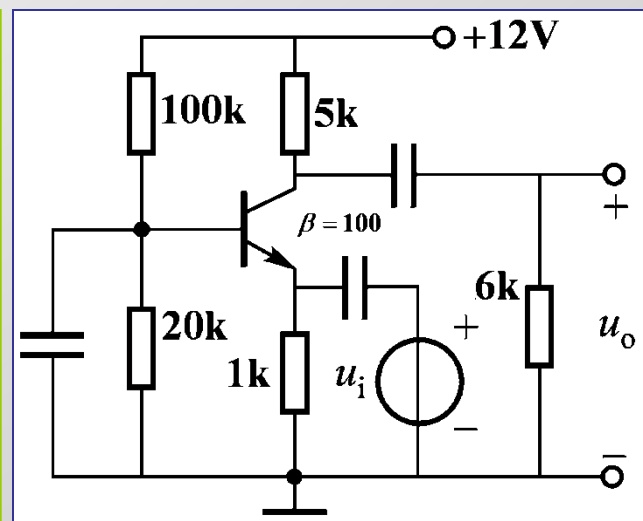


(c)

解：图（a）

(1) CE组态；

(2) 放大器（a）的直流通路如图所示，

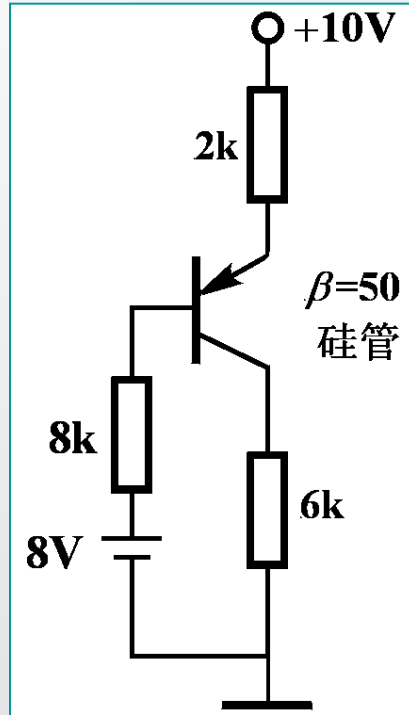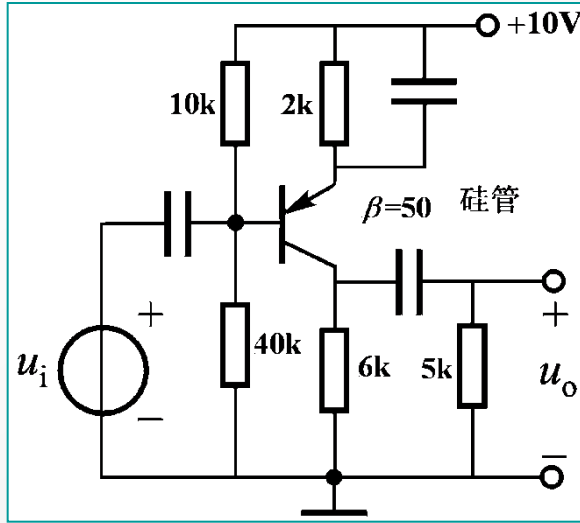

$$10 \times \frac{40}{10 + 40} = 8V$$




$$10k // 40k = 8k$$

$$I_{BQ} = \frac{10 - 8 - U_{EB}}{8 + (50 + 1) \times 2} = \frac{2 - 0.7}{110} = 0.012mA$$

$$I_{CQ} = 50I_{BQ} = 0.6mA$$

$$U_{CEQ} \approx (2 + 6)I_{CQ} - 10 = -5.2V$$

(3) 放大器 (a) 的交流通路如图所示,

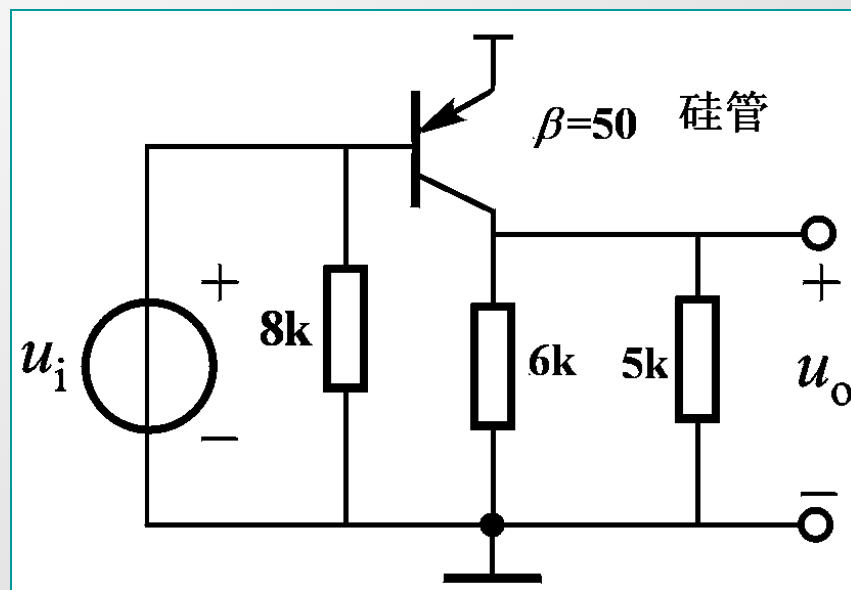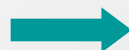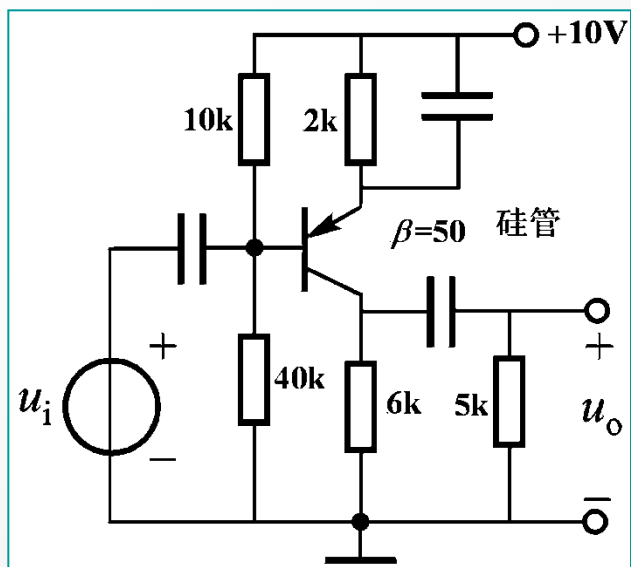

$$h_{ie} = r_{bb'} + \frac{26\text{mV}}{I_{BQ}} = 100 + \frac{26\text{mV}}{0.012\text{mA}} = 2.27\text{k}\Omega$$

$$R_i = 8 // h_{ie} = 8 // 2.27 \approx 1.77\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-h_{fe} R'_L}{h_{ie}} = -\frac{50 \times (5 // 6)}{2.27} \approx -60$$

$$R_o = R_c = 6\text{k}\Omega$$

图 (b)



(1) CE组态

(2) 放大器 (b) 的直流通路如图所示,



$$I_{BQ} = \frac{12 - U_{BE}}{320} = \frac{12 - 0.7}{320} = 0.035\text{mA}$$

$$I_{CQ} = 60I_{BQ} = 2.1\text{mA}$$
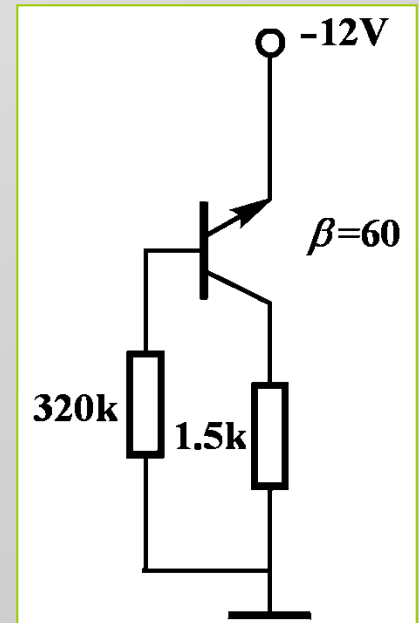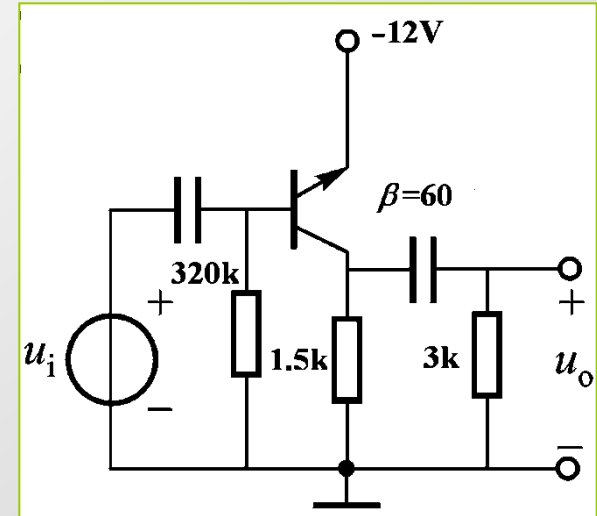
$$U_{CEQ} = 12 - 1.5I_{CQ} = 8.85\text{V}$$



(3) 放大器 (b) 的交流通路如图所示,

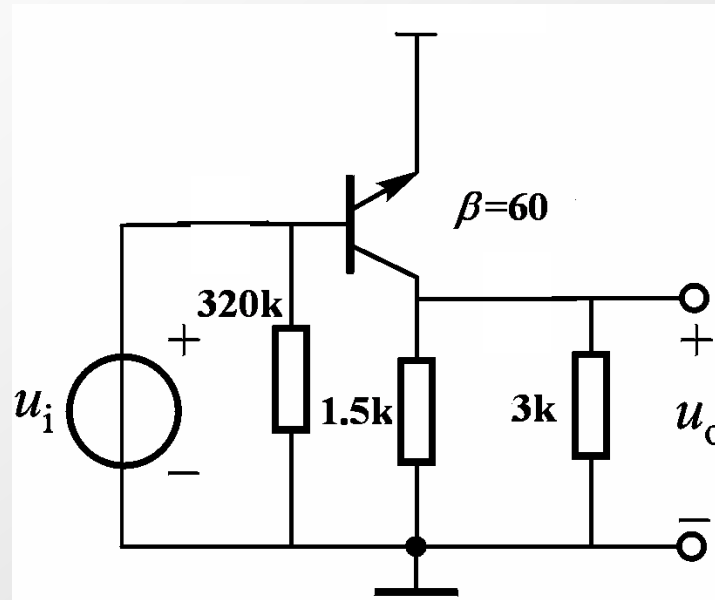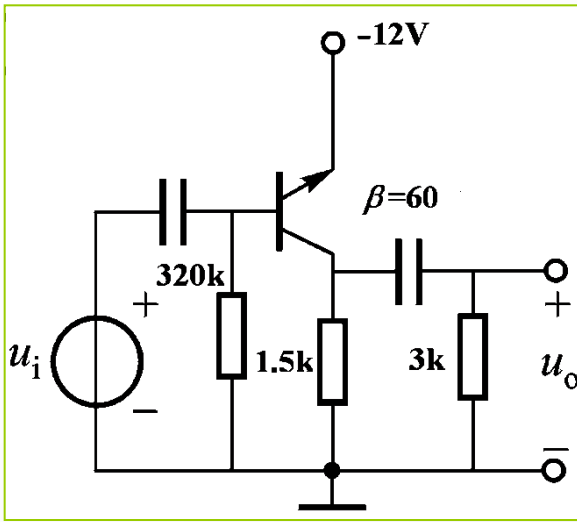

$$h_{ie} = r_{bb'} + \frac{26\text{mV}}{I_{BQ}} = 100 + \frac{26\text{mV}}{0.035\text{mA}} = 0.84\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 1.5\text{k}\Omega$$



$$R_i = h_{ie} // 320 = 0.84 // 320 \approx 0.84\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-h_{fe} R'_L}{h_{ie}} = -\frac{60 \times (1.5 // 3)}{0.84} \approx -71.43$$

图 (c)

(1) CB组态

(2) 放大器 (c) 的直流通路如图所示,

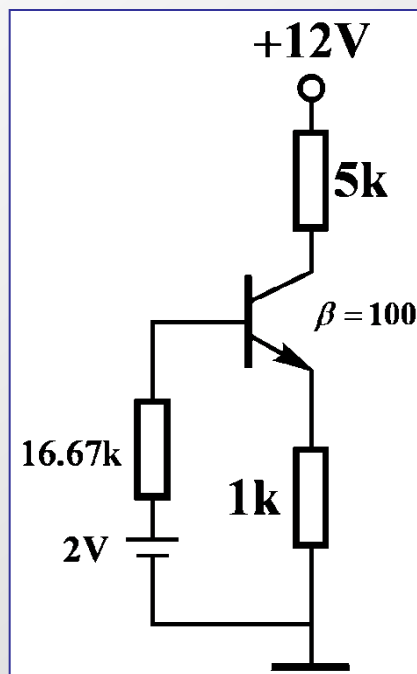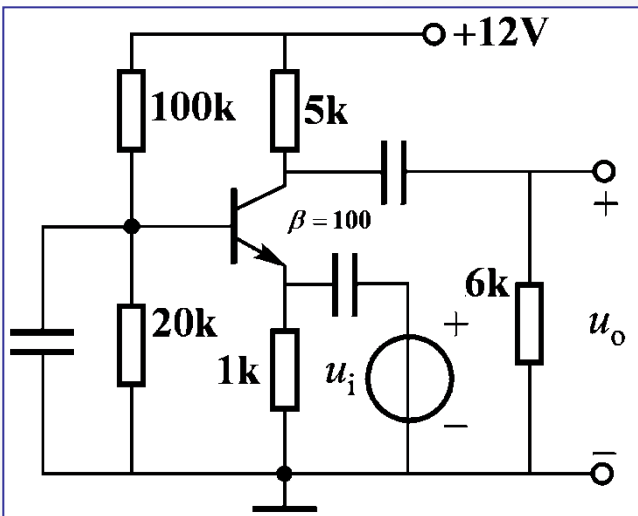

$$12 \times \frac{20}{100 + 20} = 2\text{V}$$



$$100\text{k} // 20\text{k} = 16.67\text{k}$$

$$I_{BQ} = \frac{2 - U_{BE}}{16.67 + (100 + 1) \times 1} = \frac{2 - 0.7}{117.67} = 0.011\text{mA}$$

$$I_{CQ} = 100 I_{BQ} = 1.1\text{mA}$$

$$U_{CEQ} \approx 12 - (1 + 5) I_{CQ} = 5.4\text{V}$$

(3) 放大器 (c) 的交流通路如图所示,

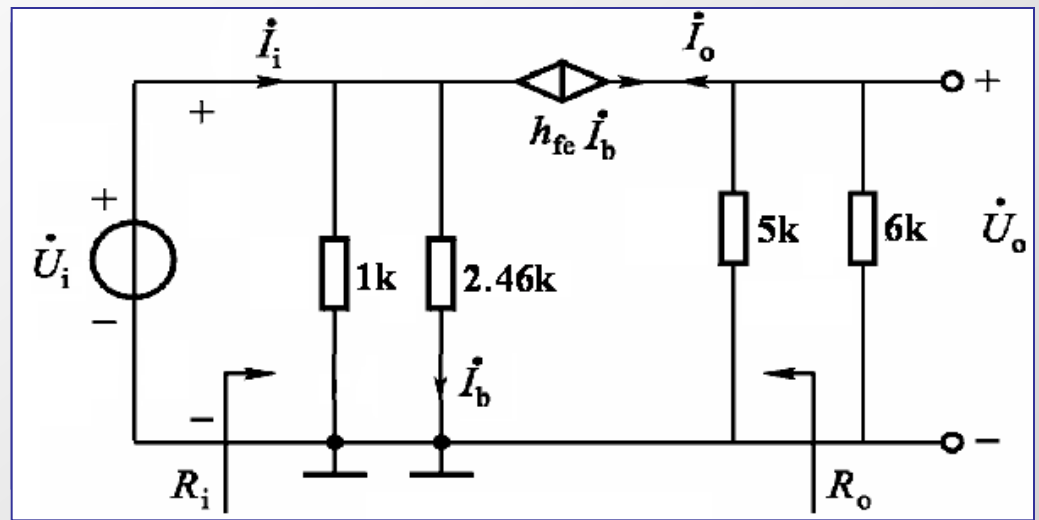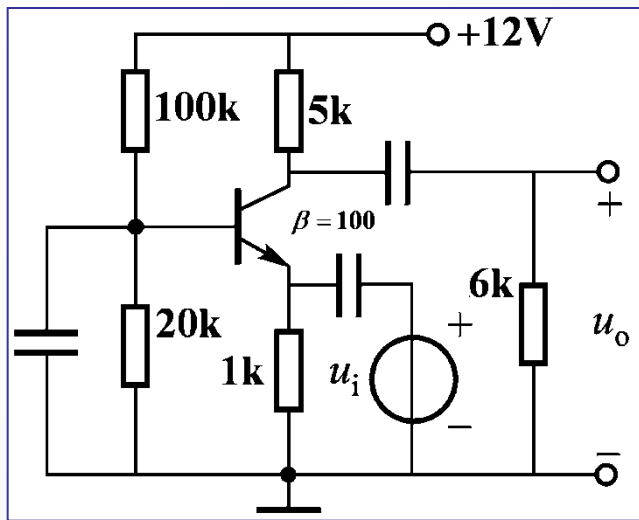


$$h_{ie} = r_{bb'} + \frac{26\text{mV}}{I_{BQ}} = 100 + \frac{26\text{mV}}{0.011\text{mA}} = 2.46\text{k}\Omega$$

$$R_i = R_e // \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} = 1 // \frac{2.46}{101} = 0.024\text{k}$$

$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{h_{fe} R'_L}{h_{ie}} = \frac{100 \times (5 // 6)}{2.46} \approx 110.87$$

$$R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$$

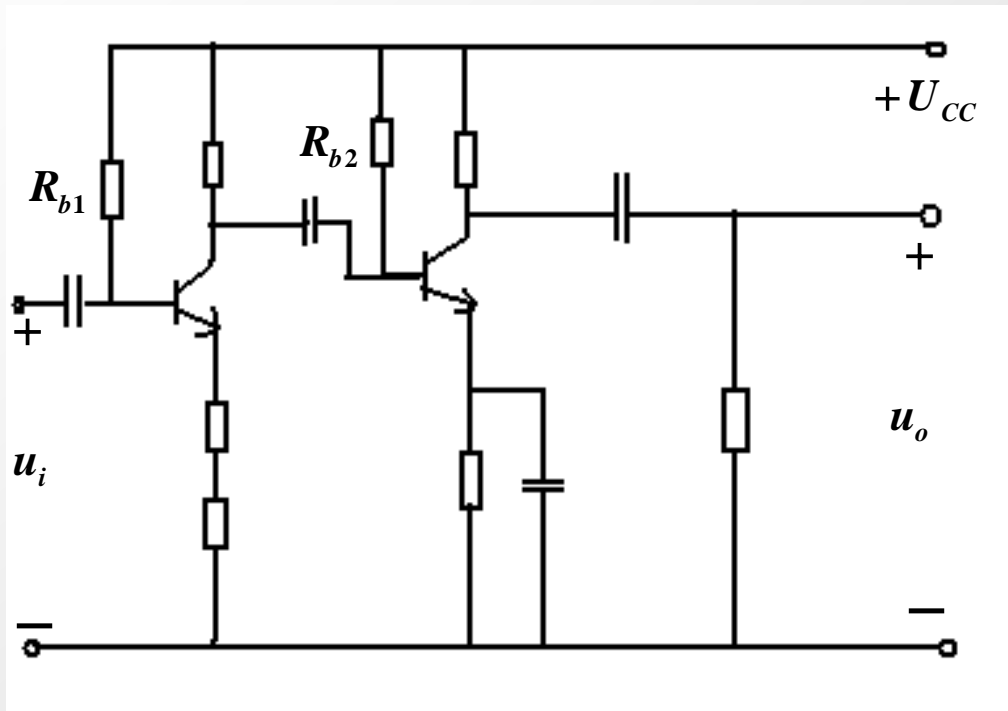例5: 两级放大电路如图所示，输入电压为正弦信号，输出电压出现底部失真，如果想输出电压不失真，保持输入电压不变，如何调整 R_{b1}, R_{b2}



a) $R_{b1} \uparrow, R_{b2} \uparrow$


b) $R_{b1} \downarrow, R_{b2} \downarrow$

c) $R_{b1} \uparrow, R_{b2} \downarrow$


d) $R_{b1} \downarrow, R_{b2} \uparrow$

考查要点：非线性失真

解： 电路为**CE-CE**组态，即输入电压经过两次反相得到输出

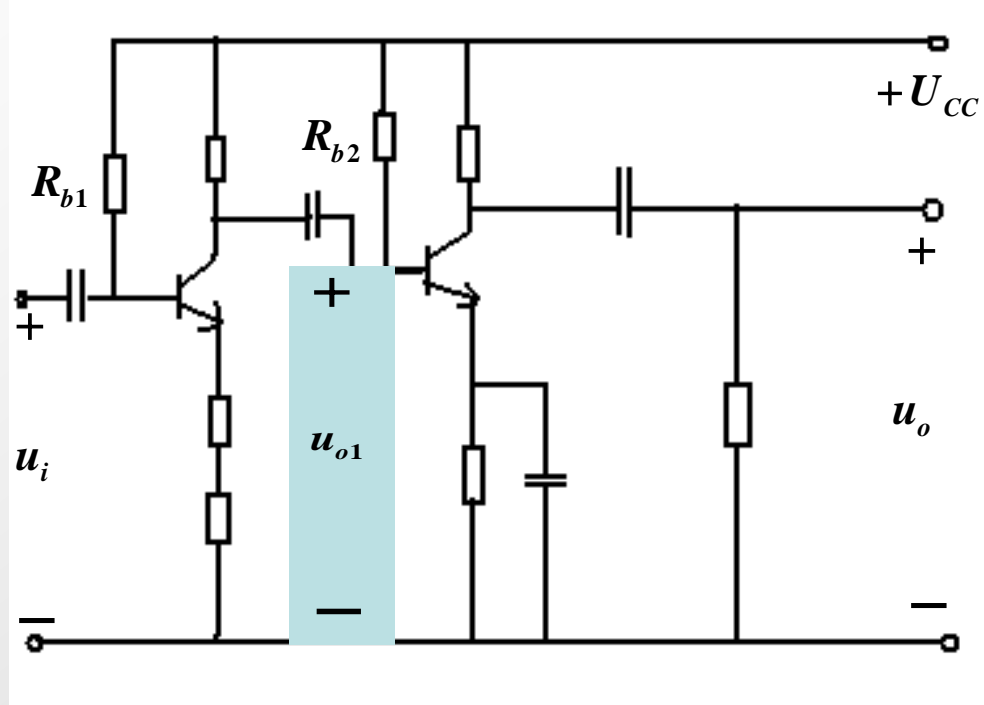


(1) u_{o1} 已经失真,第二级未失真

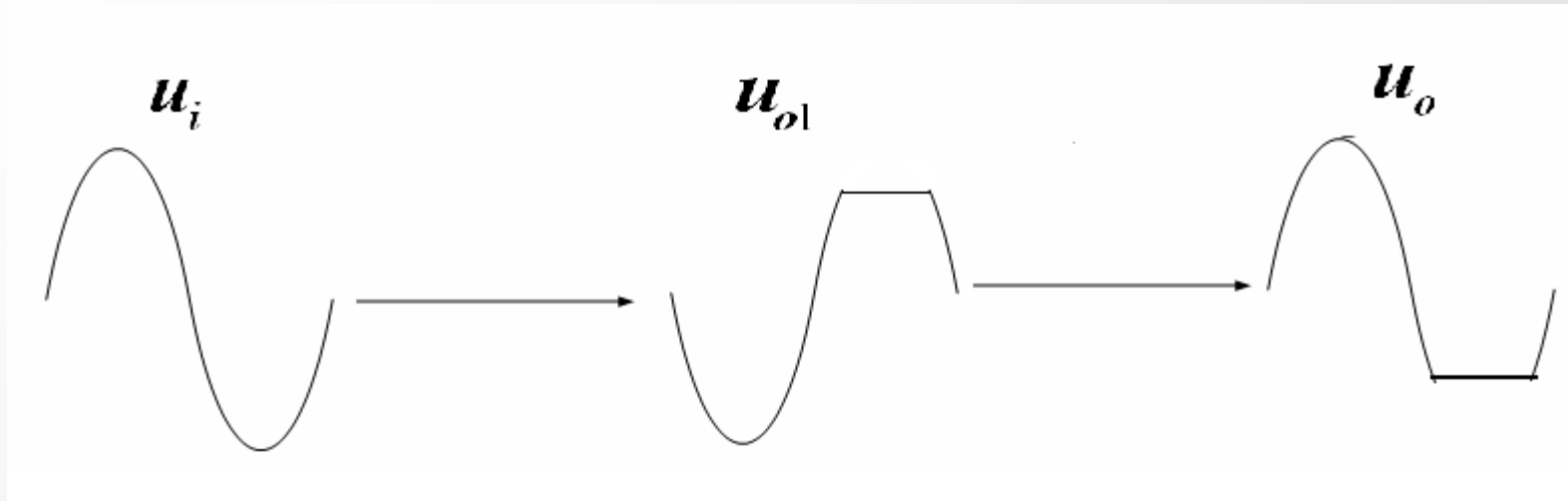

对于 u_{o1} ，出现顶部失真，即为截止失真，因此表明是由于Q1点过低造成的，要使Q1点升高，就要增大 I_{BQ1} ，因此 R_{b1} 的值应下降。


(2) u_{o1} 无失真，第二级电路失真

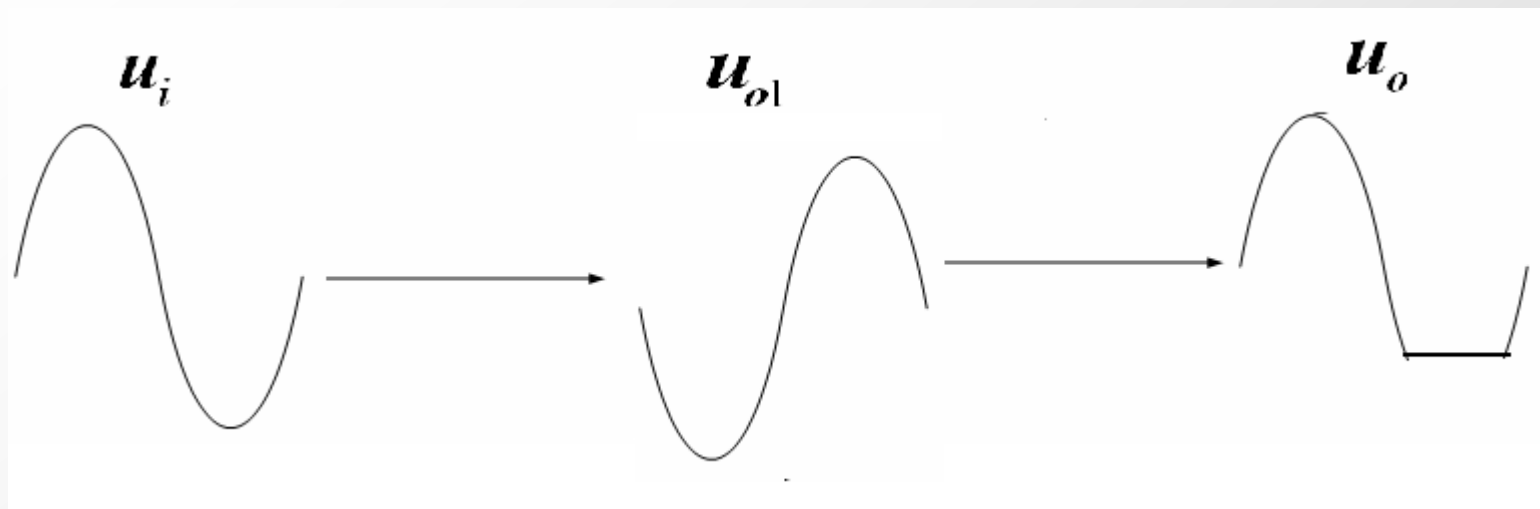


对于 u_{o2} ，出现底部失真，即为饱和失真，因此表明是由于Q2点过高造成的，要使Q2点降低，就要减小 I_{BQ2} ，因此 R_{b2} 的值应上升。

因此，正确答案为d)

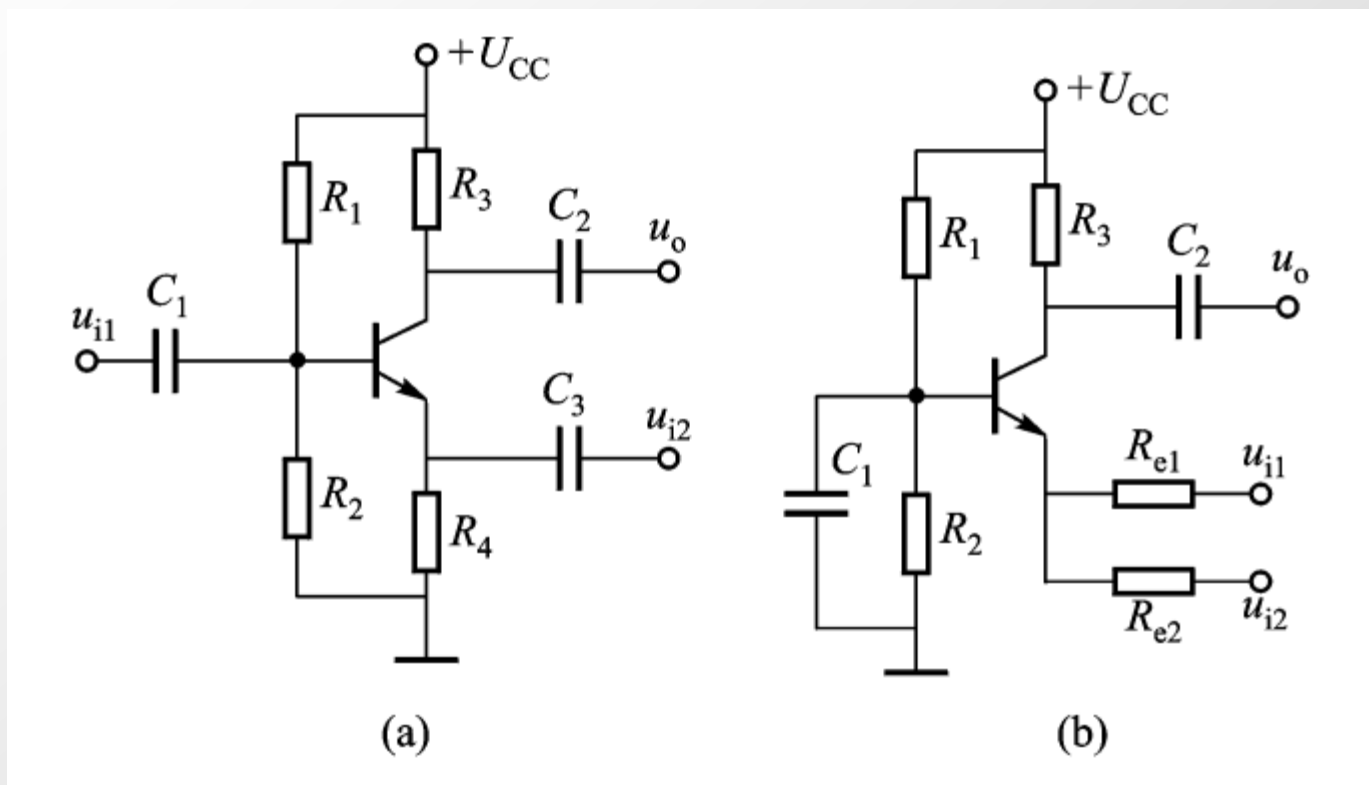例6（作业2-19）电路如图所示，已知h参数，写出输出电压和输入信号之间的关系式。



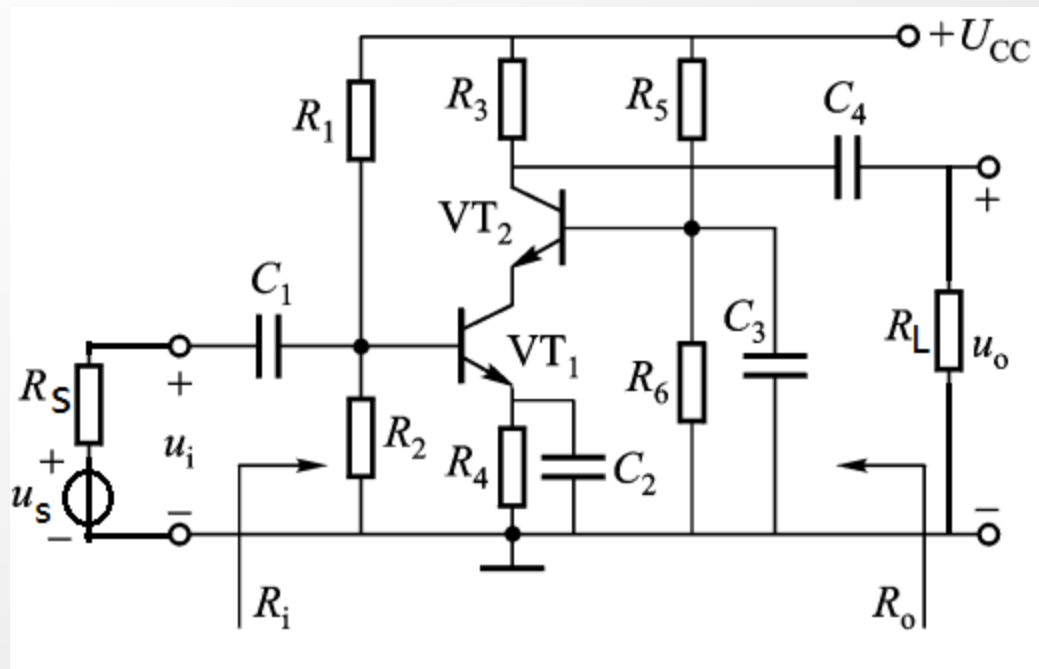例7: 电路如图所示, 两管参数相同, $\beta = 50, h_{ie} = 1.38K, \Omega$
 $C_1 \sim C_4$ 对交流短路, 求 $R_i, \dot{A}_{um}, \dot{A}_{usm}, R_o$



$$R_s = 1K, R_1 = 15K,$$



$$R_2 = 5K, R_3 = 2.4K,$$

$$R_4 = 2K, R_5 = 15K,$$

$$R_6 = 15K, R_L = 2.4K$$

1) R_i

由于 R_4 被 C_2 短路，因此输入部的等效电路如图所示

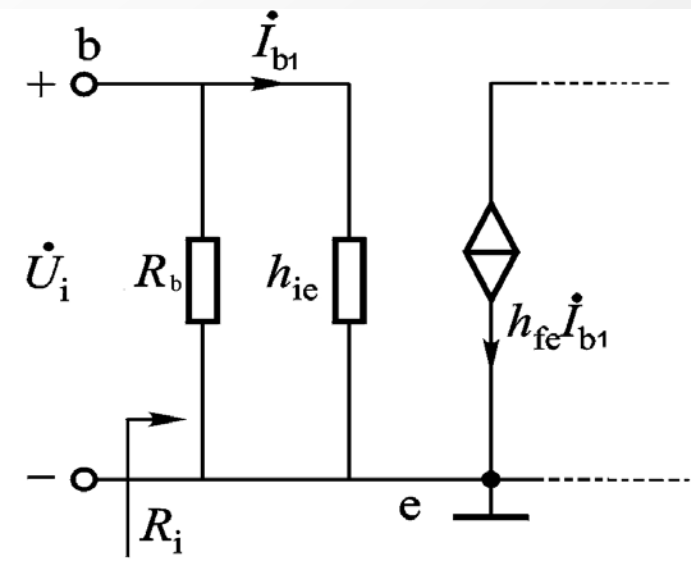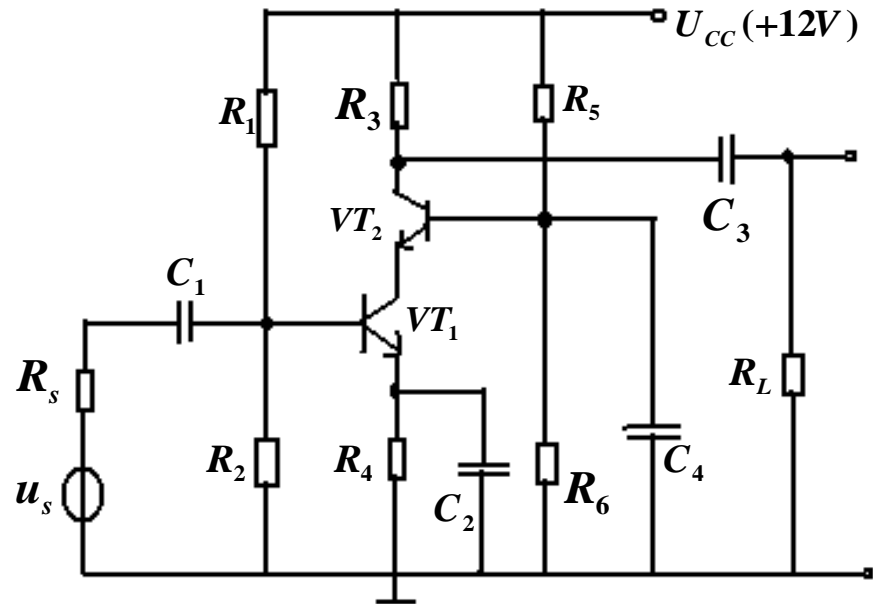

其中：

$$R_b = R_1 // R_2 = 3.75 \text{K}\Omega$$

可见输入电阻和后面的电路无关，因此，可得输入电阻为

$$R_i = R_1 // R_2 // h_{ie} = 1.069 \text{K}\Omega$$

$$2) \dot{A}_{um}$$

$$\dot{A}_{um} = \dot{A}_{um1} \cdot \dot{A}_{um2}$$

$$\dot{A}_{um1} = -\frac{h_{fe} R'_{L1}}{h_{ie1}} \quad R'_{L1} = R_{i2} = \frac{h_{ie2}}{1 + h_{fe}}$$



$$\dot{A}_{um2} = \frac{h_{fe} R'_{L2}}{h_{ie2}} \quad R'_{L2} = R_3 // R_L$$

$$\dot{A}_{um} = \dot{A}_{um1} \cdot \dot{A}_{um2} = -\frac{h_{fe} R_{i2}}{h_{ie1}} \times \frac{h_{fe} R'_{L2}}{h_{ie2}}$$

$$= -\frac{h_{fe}}{h_{ie1}} \times \frac{h_{ie2}}{1 + h_{fe}} \times \frac{h_{fe}}{h_{ie2}} \times (R_3 // R_L)$$

$$= -\frac{50}{1.38} \times \frac{1}{50} \times 50 \times (2.4 // 2.4)$$

$$\doteq -42.63$$

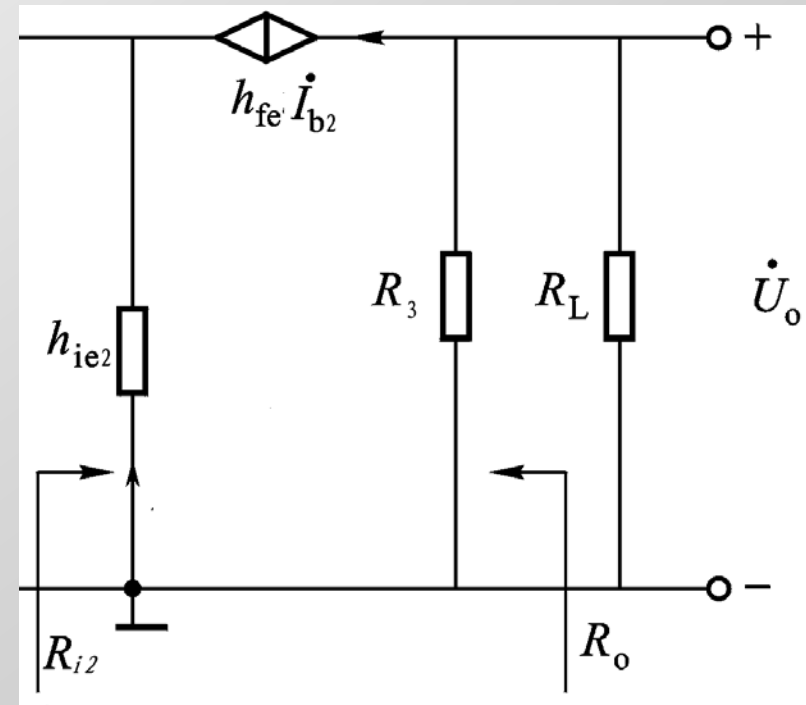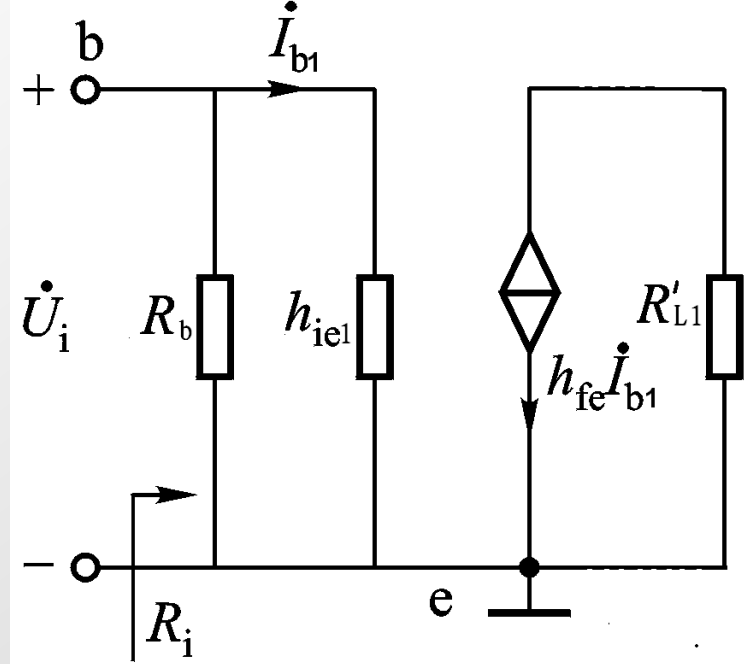


$$3) \dot{A}_{\text{usm}}$$

$$\dot{A}_{\text{usm}} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \times \dot{A}_{\text{um}}$$

$$= \frac{1.069}{1.069 + 1} \times (-42.63) \doteq -22.03$$

$$4) R_o$$


$$R_o = R_3 = 2.4\text{K}\Omega$$

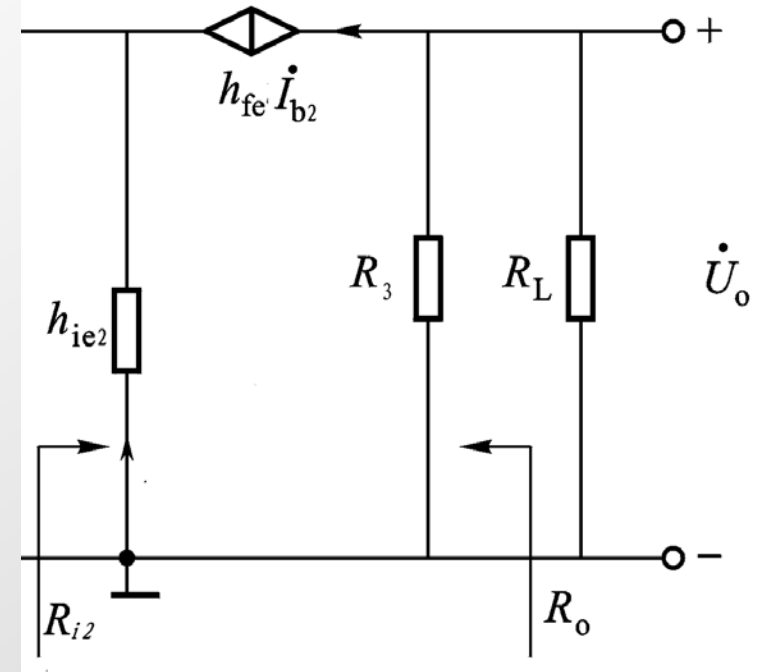

例8: 2-23题, 增加已知 $U_{DD} = 12V$

(1) I_{DQ}, U_{GSQ}, U_{DSQ}

(2) R_i, A_{um}, R_o

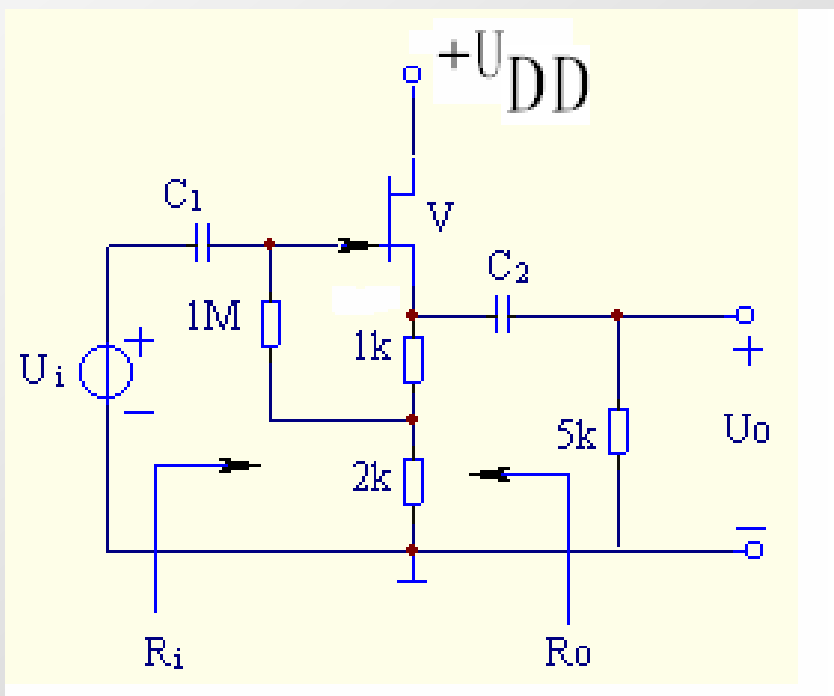

解: (1) 静态工作点分析 (解析法)


$$\begin{cases} I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2 = 8 \left(1 - \frac{U_{GS}}{-4} \right)^2 \\ U_{GS} = -I_D \times 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = 2mA$$

$$U_{GSQ} = -2V$$



$$g_m = 2mS$$

$$U_{DSQ} = 12 - I_{DQ} \times 3 = 6V$$

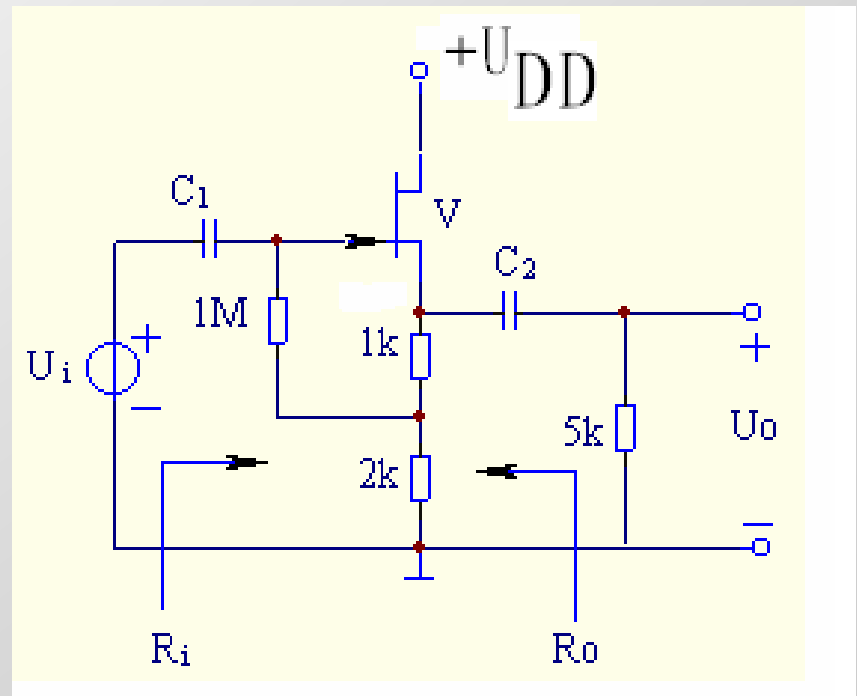


(2) 动态分析

等效电路如图所示

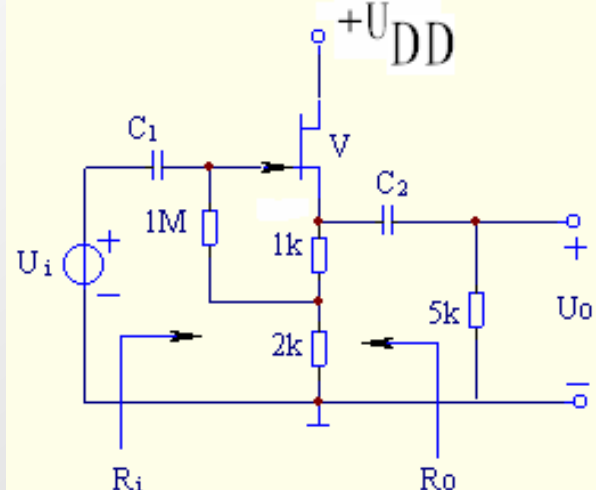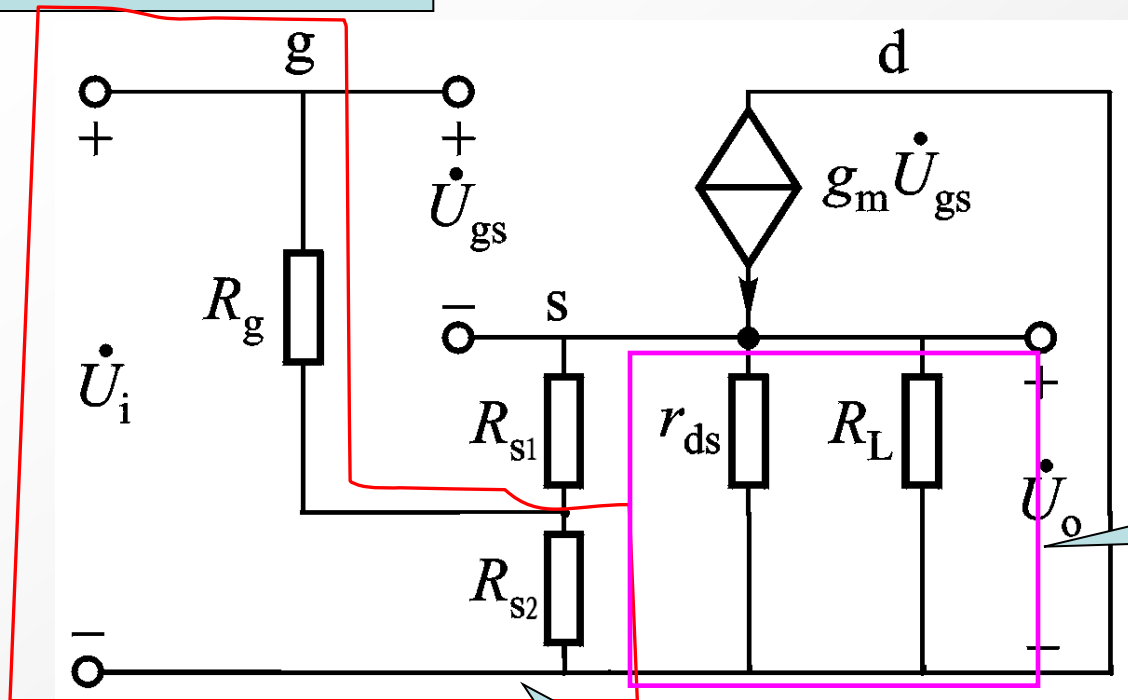


翻到上面和电压源并联，并进行并串变换



做戴维南等效

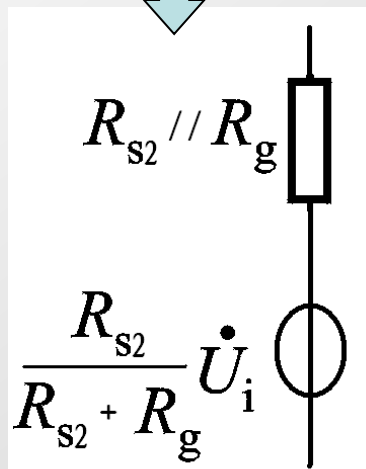

$$r'_{ds} = r_{ds} // R_L$$

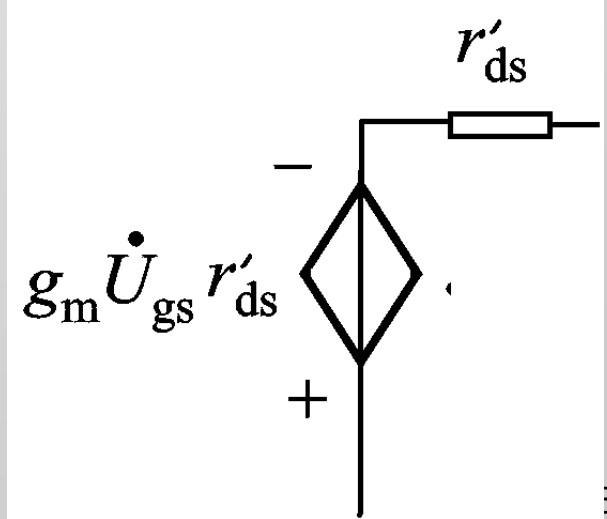

经过化简后的等效电路如图所示

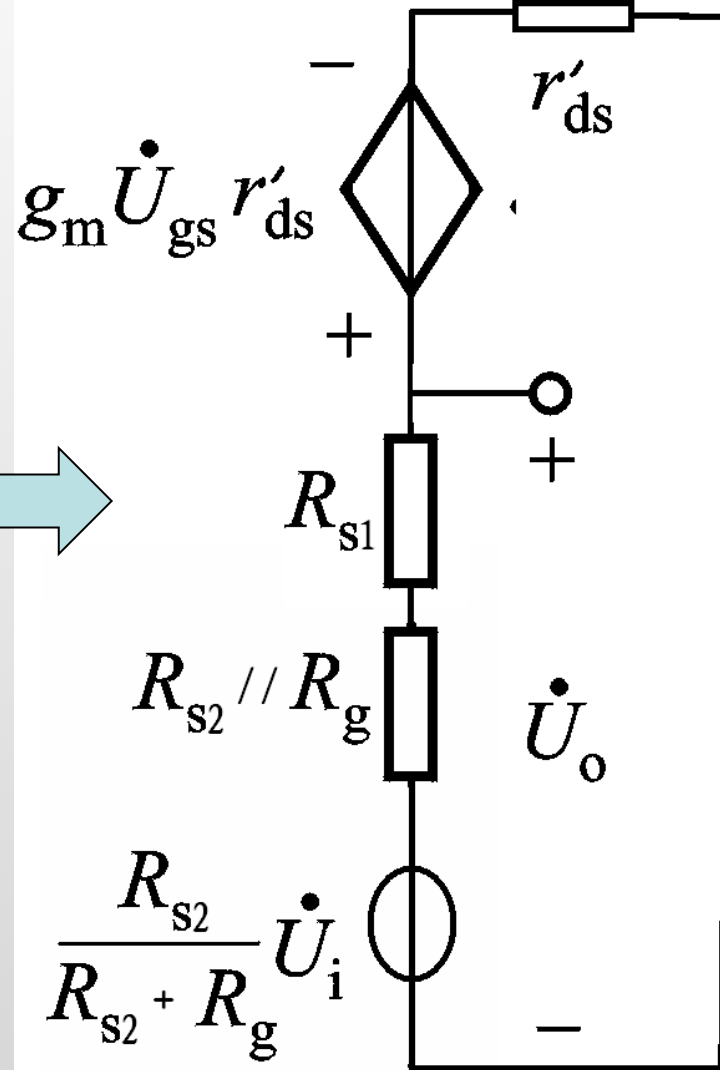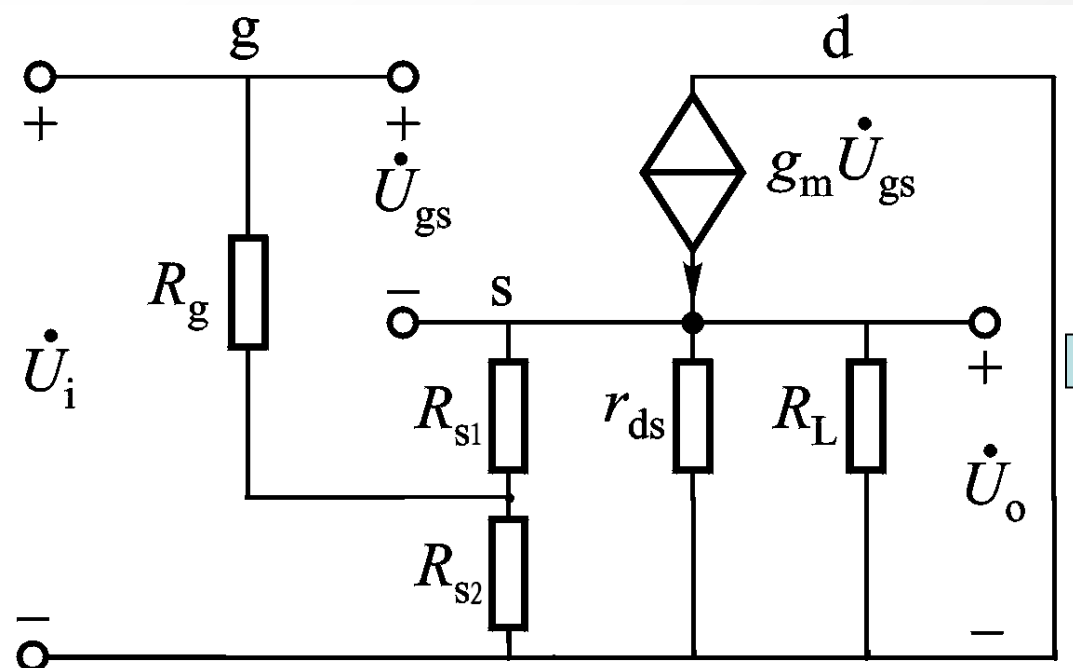

$$r'_{ds} = r_{ds} // R_L = 20 // 5 = 4\text{K}\Omega$$

$$R_{s2} // R_g = 2\text{K} // 1\text{M} \doteq 2\text{K}$$

$$\frac{R_{s2}}{R_{s2} + R_g} = \frac{2\text{K}}{1\text{M} + 2\text{K}} \doteq 0.002$$

$$r'_{ds} = r_{ds} // R_L = 20 // 5 = 4\text{K}\Omega$$

$$R_{s2} // R_g = 2\text{K} // 1\text{M} \doteq 2\text{K}$$

$$\frac{R_{s2}}{R_{s2} + R_g} = \frac{2\text{K}}{1\text{M} + 2\text{K}} \doteq 0.002$$


$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

设回路中的电流为 \dot{I}_d


$$\dot{I}_d = \frac{8\dot{U}_{gs} - 0.002\dot{U}_i}{r'_{ds} + R_{s1} + (R_{s2} // R_g)}$$

$$\dot{U}_{gs} = \dot{U}_i - \dot{U}_o$$

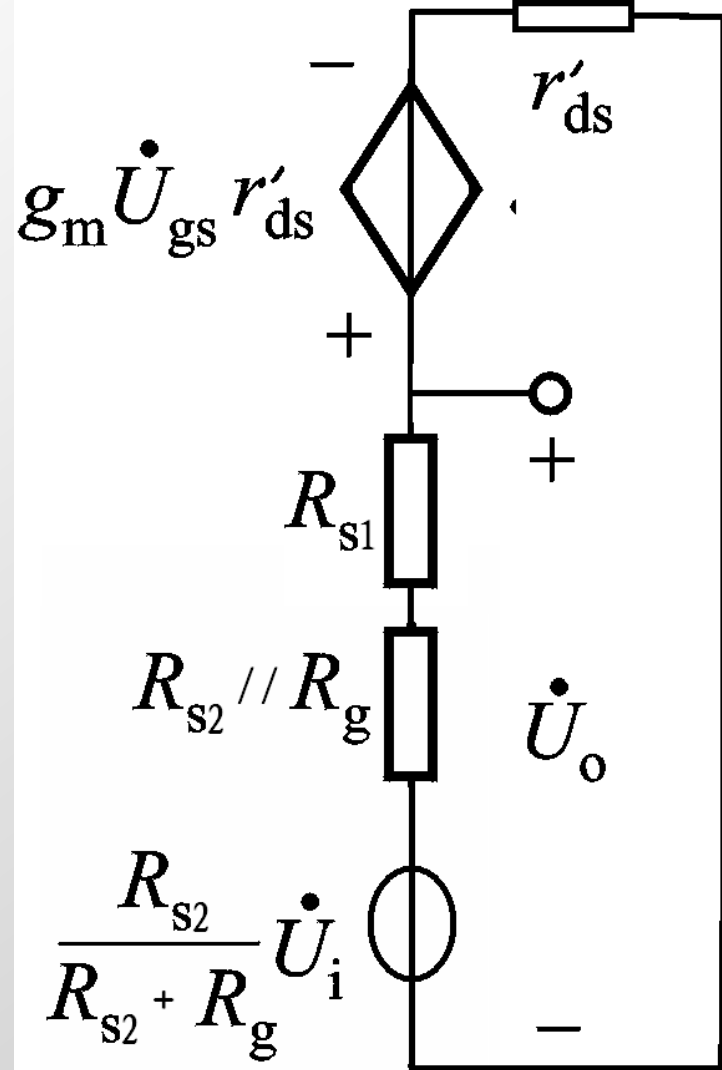
$$\dot{U}_o = 3\dot{I}_d + 0.002\dot{U}_i$$


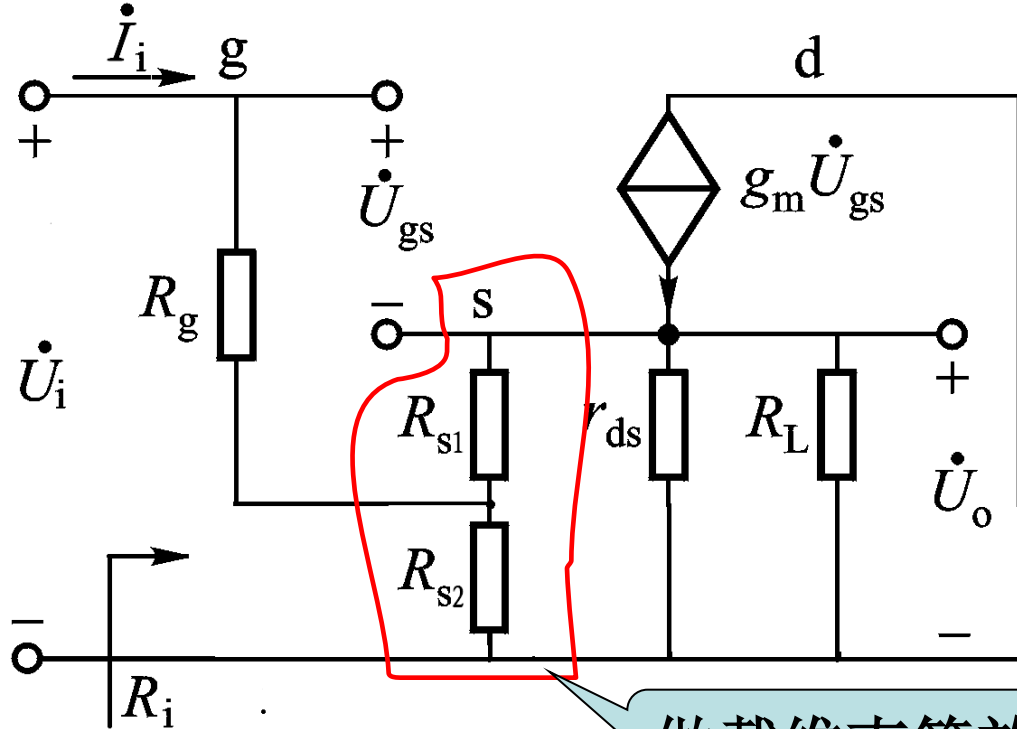
$$\dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \doteq 0.77$$



做戴维南等效


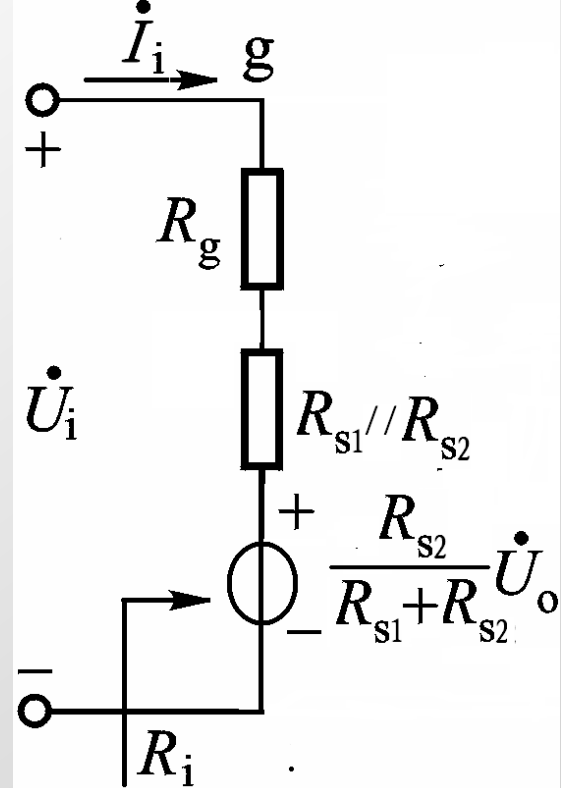


由于s点的电位即为输出电压，因此从 R_{s2} 两端向右看的戴维南等效后如图所示

$$\frac{R_{s2}}{R_{s1} + R_{s2}} \dot{U}_o = \frac{R_{s2}}{R_{s1} + R_{s2}} \dot{A}_{um} \dot{U}_i$$

$$\therefore R_i = \frac{R_g + R_{s1} // R_{s2}}{1 - \frac{R_{s2}}{R_{s1} + R_{s2}} \dot{A}_{um}}$$
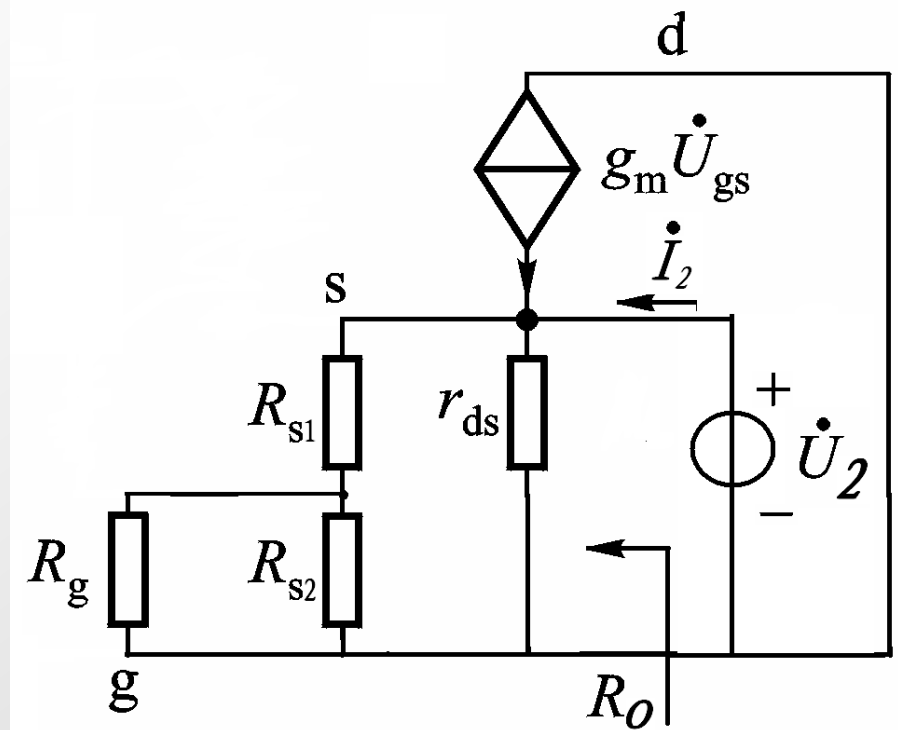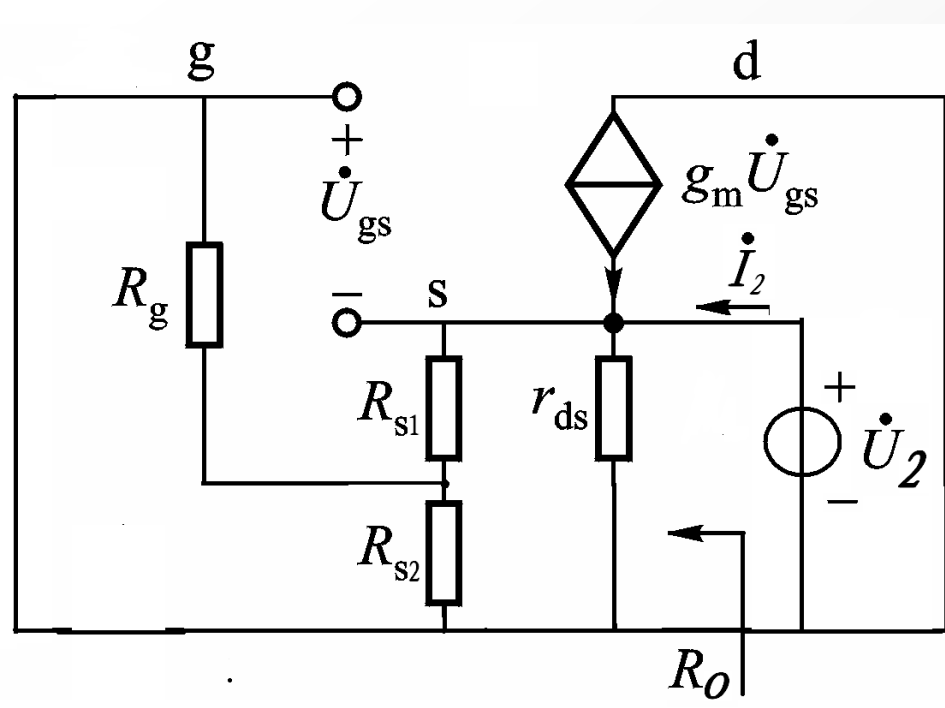
$$= \frac{1000 + 0.67}{1 - 0.67 \times 0.77} \doteq 2.05\text{M}$$



由图可知

$$\dot{U}_{gs} = -\dot{U}_2$$

$$\frac{\dot{U}_2}{R_{s1} + (R_{s2} // R_g)} + \frac{\dot{U}_2}{r_{ds}} = -g_m \dot{U}_2 + \dot{I}_2 \quad R_{s2} // R_g \approx R_{s2}$$

$$R_o = \frac{1}{g_m} // r_{ds} // (R_{s1} + R_{s2}) = 0.2 // 20 // 3 = 0.42 \text{K}\Omega$$